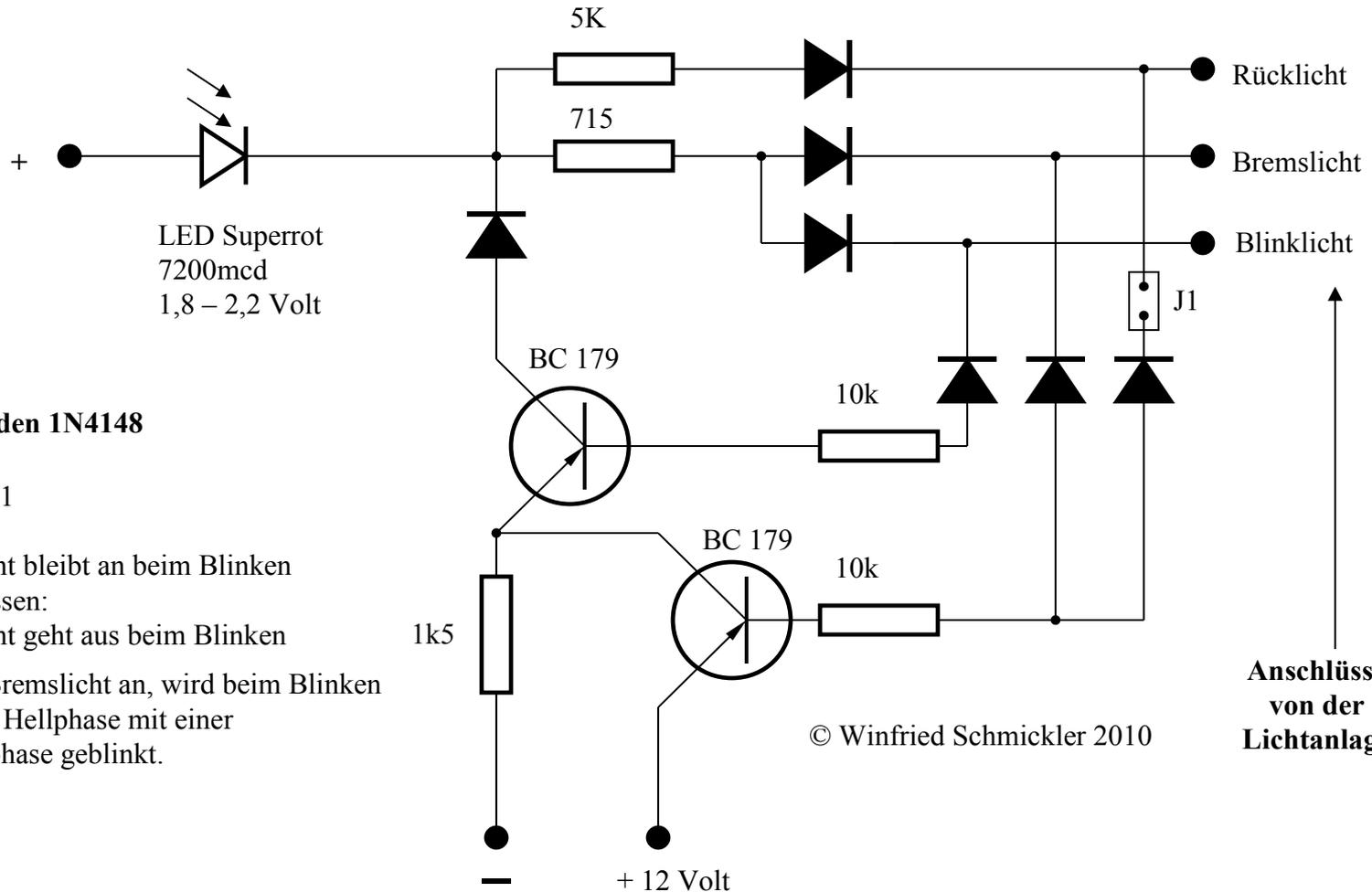


# Blink- + Bremslichtschaltung für amerikanische Schlussleuchten



**Alle Dioden 1N4148**

Jumper J1

Offen:

Rücklicht bleibt an beim Blinken

Geschlossen:

Rücklicht geht aus beim Blinken

Ist das Bremslicht an, wird beim Blinken  
statt mit Hellphase mit einer  
Dunkelphase geblinkt.

© Winfried Schmickler 2010

↑  
**Anschlüsse  
von der  
Lichtanlage**